
Opravy a zladovanie rádiostanice

A7b

WWW.CSLA.CZ


NAŠE VOJSKO
SVAZARM

www.csla.cz


© Naše vojsko, 1966

Takticko-technické údaje rádiostanice A7b


- a) Charakteristika: Je to VKV rádiostanica s frekvenčnou moduláciou.
- b) Kmitočtový rozsah: 24 až 28 MHz.
- c) Antény: — tyčová 2,75 m, s protiváhou 2,3 m dĺhou;
— drôtová, 31 m dĺhá, so zatažovacím odporom a protiváhou 2 m dĺhou.
- d) Dosiahnosť: s tyčovou anténou 12 km,
s drôtovou 15 km.
- e) Druh prevádzky: F3 z miesta;
F3 diaľkovo modulovaná do 2 km z TP 25.
- f) Prevádzkové napätia: $U_1 \dots 2$ V,
 $U_2 \dots 150$ V.
- g) Zdroje: 2 akumulátory NKN 10,
2 anodové baterie 90 V.
- h) Spotreba: I_1 vysielača 0,6 A,
 I_2 prijímača 0,4 A,
 I_3 vysielača 40 mA,
 I_4 prijímača 13 mA.
- i) Doba prevádzky: 30 hodín s predpísanými zdrojmi pri pomere vysielania ku prijmu 1 : 3.
- j) Elektrónky: 8 kusov 2K2M,
2 kusy SO 257.
- k) Výkon vysielača: 1,5 až 2 W.
- l) Citlivosť: asi 2 mikrovolty.
- m) Selektívna: pri dvojnásobnom napäti na vstupe 8 až 24 kHz,
pri stonásobnom napäti signálu na vstupe 100 kHz.
- n) Váha: 16 kg bez zdrojov,
24 kg so zdrojmi.

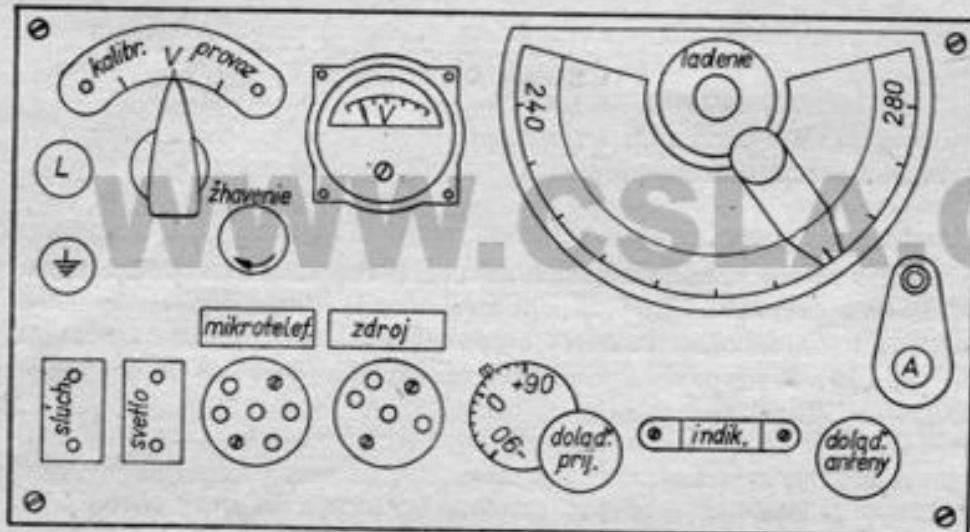

Obr. 1. — Popis stanice

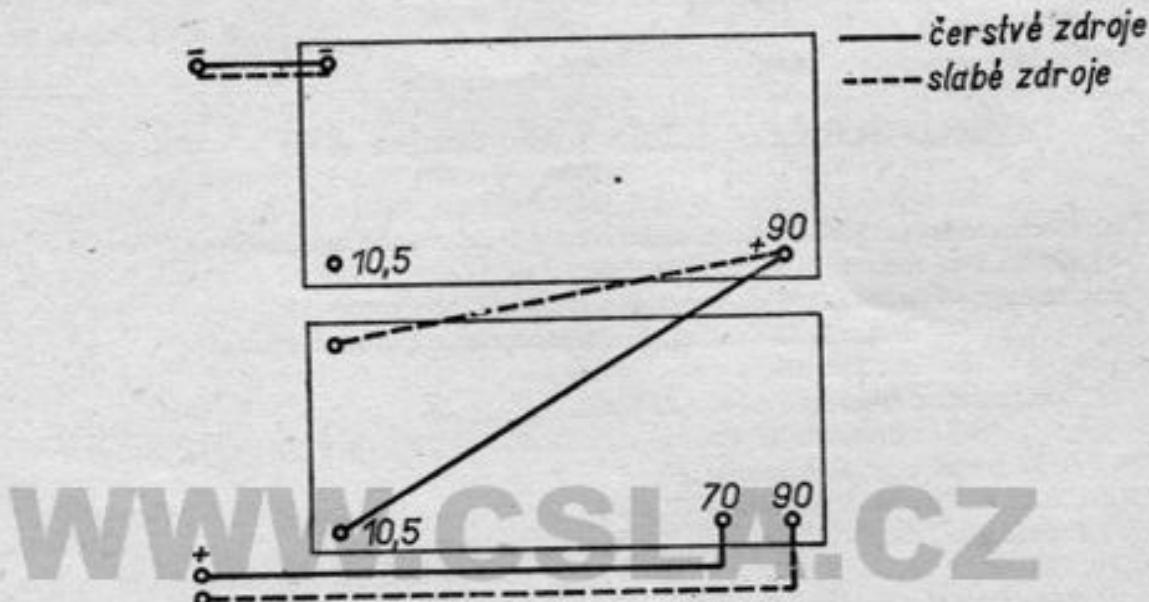

Obr. 2. — Zapojenie zdrojov

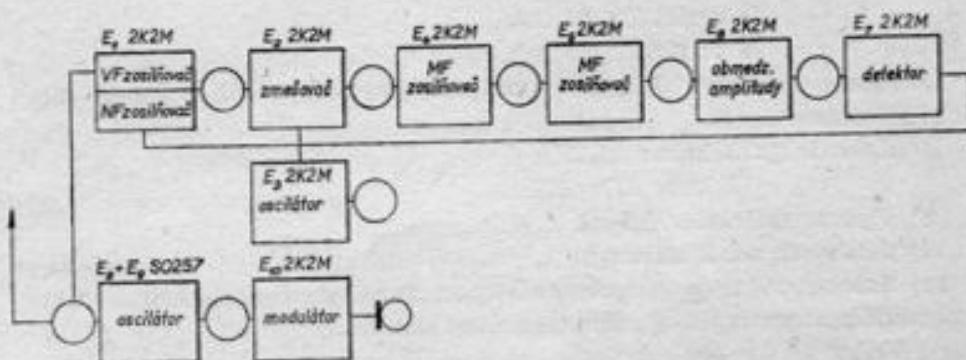

Obr. 3. — Blokové schéma rádiostanice

Prúdové obvody

Poloha prevádzkového prepínača

Poloха V (vyprnuto)

V tejto polohe je rádiostanica mimo prevádzku, slúži ako telefónny prístroj. Na svorky označené L pripojíme telefónne vedenie. Nízkofrekvenčné napätie z telefónneho vedenia je priviedené na vinutie transformátora 2 — 3(L 19). Z vývodu 1,2 nízkofrekvenčného napäťa ide do sluchátka mikrotelefónu.

Poloха P (prevádzka)

V tejto polohe je zapojená rádiostanica na príjem. Zhaviaci obvod prijímacích elektrónok sa uzaviera: akumulátor plus 2,4 V, kolík 2 Z_1 (zástrčka), kolík 2 Z_1 (zásvuka), kontakt K_1 , prepínača P_1 , dierka 3 zásuvky Z_2 , kontakt 3 zástrčky Z_2 , spojené pero mikrotelefónu, kolík 4 zástrčky Z_2 .

dierka 4 zásuvky Z_2 , R_{34} , kontakt P_5 prepínača P_1 , kontakt K_4 prepínača P_1 , žhavenie jednotlivých elektrónok, t. j. E_1 až E_7 .

Na kontakte P_5 prepínača P_{11} je paralelne cez R_{33} pripojený voltmeter na meranie prevádzkového U_L .

Po stlačení tlačítka K mikrotelefónu pripoja sa na žhavenie i elektrónky E_8 , E_9 , E_{10} , tým sa uvedie v činnosť vysielač.

Z dierky 2 zásuvky Z_1 odoberá sa tiež napätie na osvetlenie. Anódové napätie na jednotlivé elektrónky sa odoberá z anódovej batérie zo svorky plus 180 V na količ 4 zástrčky Z_1 , dierku 4 zástrčky Z_1 , kontakt P_8 prepínača P_{11} , kontakt P_7 prepínača P_{11} na anódy jednotlivých elektrónok.

Poloha K (kalibrácia)

V tejto polohe sú napájané elektrónky vysielača i prijímača, aby bolo možné zlaďiť prijímač s vysielačom.

WWW.CSLA.CZ

Činnosť stanice podľa schématu

a) Vysielač

Vysielač sa skladá z vysokofrekvenčného generátora a frekvenčného modulátora. Generátor slúži k výrobe energie, ktorou napájame anténny obvod. Okolo frekvenčného modulátora je menší kmitočet oscilátora v rytme modulačného kmitočtu dodávaného mikrofónom.

Vysokofrekvenčný generátor

Je to v podstate elektrónove viazaný oscilátor osadený dvoma elektrónkami SO 257, zapojenými paralelne kvôli väčšiemu výkonu, pretože vlastne plní dve funkcie a to: oscilátor a vf zosilňovač výkonu. Ako oscilátor pracujú tieto elektródy: katóda, riadiaca a tieniaca mriežka. Na G_1 je zapojený obvod tvorený kondenzátorom C_{57} , C_{58} a cievkou L_{16} . Tento oscilačný obvod určuje kmitočet vysielača ovplyvňovaný nízkofrekvenčným kmitočtom mikrofónu. Anódou oscilátora je tieniaca a hradiaca mriežka. Obe sú vysokofrekvenčne uzemnené kondenzátorom C_{45} a C_{46} . Pre zabranenie vf skratu je do katódového obvodu zapojená cievka L_{14} . Kvôli kmitočtovej stabilité sú cievky navinuté na keramických kostrach a sú použité kondenzátory C_{53} , C_{55} , C_{56} s takými teplotnými súčinami, že kompenzujú zmenu kmitočtu pri zmenách teploty. Anódový oscilačný obvod je s mriežkovým oscilačným obvodom elektrónove viazaný, čím sa zmenšuje vplyv antény a jej ladených obvodov na kmitočet oscilátora.

Anódový obvod elektrónok pracuje ako vf zosilňovač výkonu, ktorého úlohou je zosilniť napätie oscilátora tak, aby v paralelne napájanom anténnom obvode C_{46} a L_{11} bol získaný dostatočný výkon k napájaniu antény. Anódy elektrónok sú napájané cez tlmičku L_{13} . Kvôli zvýšeniu výkonu sú hradiace mriežky zapojené ako mriežky tieniace a majú kladné napätie asi 30 V. Ladenie antény prevádzkame pomocou kondenzátora C_{47} , zapojeného na odbočku cievky L_{11} . Ako indikátor vyladenia používame dútnavku E_{12} , pripojenú na anódový obvod cez C_{44} . Ladí sa na maximálnu svietivosť, pretože pri rezonancii je na ladenom obvode maximálne napätie. Aby bola zvýšená citlosť dútnavky i na malé vf napätie, je na ňu pripojené jednosmerné napätie cez R_{23} .

Cievka L_{12} a kondenzátor C_{50} sú neutralizačné prvky, pomocou ktorých privádzame na oscilačný obvod riadiaceho oscilátora napäťie opačnej fáze a rovakej velikosti, ako je parazitné napätie.

Frekvenčný modulátor

Je osadený elektrónkou $E_{10}(2K2M)$, ktorá je zapojená ako trióda. Nízko-frekvenčné napätie z mikrofónu sa indukuje do sekundárneho vinutia transformátora a cez C_{62} , C_{61} , L_{17} a L_{20} je privodené na G_1 elektrónky E_{10} . Táto plní funkciu frekvenčného modulátora zmenou dynamickej kapacity katóda — mriežka. Pretože táto kapacita je paralelne pripojená k oscilačnému obvodu oscilátora, bude sa pri zmenách napäťia na mriežke meniť i kmitočet oscilátora v rytme nízko-frekvenčného kmitočtu. Timivka L_{18} s odporom R_{29} slúži ku zvýšeniu frekvenčného zdvihu, ktorý je 10 až 15 kHz. Predpätie elektrónky (G_1) získavame na odpore R_{26} a R_{27} prietokom mriežkového prúdu. Timivka L_{20} slúži k zamedzeniu vzniku parazitných kmitov u frekvenčného modulátora.

b) Prijímač

Je to superhet pre príjem frekvenčne modulovaného signálu.

Vf zosilňovač

Je osadený elektrónkou $E_1(2K2M)$. Jeho úlohou je zosilniť vf napätie privádzané z antény cez C_1 na mriežku elektrónky. Vstupný ladený obvod je tvorený cievkou L_{11} a C_{46} . Zapojenie a činnosť zosilňovača je rovnaká ako u bežného vf zosilňovača.

Zmešovač

Je osadený elektrónkou $E_2(2K2M)$. Jeho úlohou je zmiešať prijímaný kmitočet s kmitočtom pomocného oscilátora, ktorý je tvorený elektrónkou E_3 . Jedná sa o aditívne zmešovanie v G_1 a kmitočet pomocného oscilátora je privádzaný na $G_1 E_2$ kapacitou spojov C_{12} . Anódový obvod zmešovača je ladený na medzfrekvenčný kmitočet 1,1 MHz.

Mf zosilňovač

Je dvojstupňový, s elektrónkami E_4 , $E_5(2K2M)$. Má za úlohu zosilniť medzfrekvenčný kmitočet. Jeho činnosť sa nelíši od bežných mf zosilňovačov.

Obmedzovač

Je tvorený elektrónkou $E_6(2K2M)$ a má za úlohu vytvoriť stálu amplitudu signálu na výstupe, i keď sa táto z dôvodov rôznych porúch na vstupe mení.

Obmedzenie amplitudy nastáva z dvojakej príčiny:

1. Tzv. nasadením mriežkového prúdu. Prvá mriežka elektrónky E_6 dosťava malé U_{g1} z R_{35} , aby slabé signály prechádzali bez obmedzenia. Pri silných signáloch začne pretekat mriežkový prúd, ktorý skratuje tretí mf obvod a znižuje zosilňovací činiteľ obmedzovača.

2. Na anódu a G_2 elektrónky E_7 privádzame malé napätie 5 až 10 V, takže I_a je veľmi zavčasu nasýtený.

Detektor

Je tvorený elektrónkou E_7 [2K2M]. Jebo úlohou je previesť kmitočtové zmeny na zmeny amplitudové. Je to stupeň, ktorého vstupný obvod je rozladený vzhľadom k predchádzajúcim mi odvodom, takže nosný kmitočet sa posunie na bok rezonančnej krvky. Pri zmene nosného kmitočtu (frekvenčné zmeny) v určitom rozmedzí mení sa na výstupe amplituda tohto kmitočtu v rytme frekvenčných zmien. Frekvenčne modulovaný signál sa teda mení na amplitudovo modulovaný, ktorý cez C_{30} privádzame na $G_1 E_7$, ktorá pracuje ako normálny mriežkový detektor.

Nízkofrekvenčný zosilňovač

Je tvorený elektrónkou E_1 v reflexnom zapojení. Nízkofrekvenčné napätie vzniklé na odpore R_{22} viedieme cez C_{45} , odpor R_1 a tlmičku L_1 na $G_1 E_1$. Anódovú záfaž tvorí sekundárne vinutie transformátora L_{19} , pripojené na anódu E_1 cez tlmičku L_2 . Táto spolu s kondenzátorom C_1, C_4, C_7 nemá vplyv na funkciu nf zosilňovača. Sluchátko je zapojené na vinutie transformátora (vývody 1-2).

Metodický postup pri výhľadávaní závad

Kontrola rádiostanice

A. Mechanická. Kontroluje sa vonkajší vzhľad, ovládacie prvky, celistvosť kálov, stav zásuviek a zástrčiek.

B. Elektrická. Po zapojení zdrojov kontrolujeme napätie vystavaným meracím prístrojom. Hlavný vypínač nastavíme do polohy PREVÁDZKA. Merací prístroj musí ukazovať najmenej 1,8 V. Po stlačení tlačítka na meracom prístroji musí byť najmenej 120 V. Správne napäcia sú 2 V a 150 V. Ak tieto napäcia nie sú správne, môže byť závada v zdrojoch, zdrojových kábloch, poistke, žiarovke, zdrojovej zástrčke.

Po prepnutí prepínača do polohy PREVÁDZKA musí byť v slúchadlach počuf šum (kontrola prijímača).

Po stlačení tlačidla mikrotelefónu šum zmizne a po vyladení antény musí svietiť indikačná žiarovka na maximum. Pri fúknuti do mikrofóna musíme toto počuf v slúchadle (kontrola vysielača).

Po prepnutí prepínača do polohy KALIBRÁCIA musí sa rozsvietiť dútnavka a po otvorení DOLADENIE PRIJIMAČA musí na meracom prístroji klešť výchylka. Ak pri tejto skúške nič nepracuje, môže byť tieto závady:

Závada	Možná príčina
Prijímač-vysielač v polohe PREVÁDZKA nepracuje, v polohe KALIBRÁCIA pracuje	Vadný dotyk v zásuvke MITE, prerušená šnúra MITE
Nepracuje vysielač, merací prístroj ukazuje väčšiu výchylku. Prijímač pracuje	Prepálené vlákna E_8, E_9
Vysielač pracuje, ale má malý výkon, prijímač pracuje	Prepálené vlákno elektrónky oscilátora

Závada

Možná príčina

V polohe KALIBRÁCIA nemožno nastaviť najmenšiu výchylku	Nekmitá oscilátor vysielača
Vysielač možno vyladiť, ale protistanica nepočuje, písanie do mikrónu nepočujeme	Vadná mikrofónna vložka lebo dotyk
Vysielač možno vyladiť, písanie do mikrofónu počuf, protistanica nepočuje	Vadná E_{10} (modulátor)
Dútnavka nesveti, stanica v polohe KALIBRÁCIA ide vyladiť	Vadná dútnavka alebo dotyk v objímke
Nepracuje prijímač, nie je počuf šum. V polohe KALIBRÁCIA je možné stanicu vyladiť	Vadná E_1 alebo E_7
Prijímač nepracuje, nie je počuf šum, v polohe KALIBRÁCIA nie je možné stanicu vyladiť	Vadná E_4 alebo E_5
Prijímač nepracuje, šum je slabší, v polohe KALIBRÁCIA sa stanica nedá vyladiť	Vadná E_2 alebo E_3
V polohe KALIBRÁCIA je nestála výchylka ručičky meracieho prístroja	Vysadzuje oscilátor
V prípade, že uvedená závada nie je odstránena výmenou elektrónky, pristúpi sa k ďalšej etape zisťovania závady a to meraním napäťia na jednotlivých stupňoch.	

Tabuľka jednosmerných napäťí (prijímač)

Stupeň	U_a (V)	U_{st} (V)
VI a nf zosilňovač	145	85
Zmeňovač	130	40
Oscilátor	150	80
I., II. mf zosilňovač	80	60
Obmedzovač	2 až 6	14
Detektor	40	30

Uvedené napäťia sú merané elektrónkovým voltmetrom so vstupným odporníkom najmenej 1 M pri $U_a = 150$ V a $U_t = 2$ V.

I_a prijímača 11 až 13,5 mA,
 I prijímača 0,42 A.

Tabuľka jednosmerných napäť (vysielač)

Stupeň	Jednosmerné U vo voltoch na:			
	anóde	G_1	G_2	G_3
Oscilátor	150	-10 až -15	85	20 až 60
Modulátor	125	-8 až -12	125	-

Dalej meráme vf napätie proti zemi. Meráme vf elektrónkovým voltmetrom, ktorý pripojíme cez kondenzátor 100 pF na meranú elektródu.

Vf napätie na:

G_1 oscilátora : 20 až 28 V,

k oscilátora : 5 až 7 V,

G_1 modulátora : 8 až 10 V.

Nf napätie na G_1 modulátora má byť 6 až 9 V proti kostre. K meraniu použijeme nf elektrónkový voltmeter cez kondenzátor 0,1 mikrofaradu, vf napätie zvedieme na zem kondenzátorom 100 pF, ktorý pripojíme na svorky nf elektrónkového voltmetra.

I_a vysielača je 35 až 45 mA,

I_t vysielača je 0,6 A.

Ak nameráme odlišné napäťia na jednotlivých elektródach, urobíme kontrolu obvodov pomocou meracieho prístroja.

Pravdepodobná závada: prepálený odpor, prerušená tlmička, prebitý kondenzátor alebo skrat na kostru.

Výstupné meranie na rádiostanici A7b

Pomôcky: jednosmerný voltmeter s rozsahmi 6 až 200 V s odporom 1 000 Ω/V , miliampérmetr s rozsahom 100 až 500 mA, elektrónkový voltmeter s rozsahmi 20 až 200 V pre jednosmerný i striedavý prúd s odporom najmenej 1 k Ω , krištálový kalibrátor s násobkami kmitočtu po 1 MHz, generátor s rozsahom 20 až 30 Hz, umelá anténa 50 Ω , tepelný miliampérmetr s rozsahom 250 mA.

Ciechanovanie príjimača-vysielača

Stlačením tlačítka mikrotelefónu zapneme vysielač. Na stupnici nastavíme 28 MHz. Krištálovým kalibrátorom kontrolujeme kanál č. 280/28 MHz. Ak kmitočet nesúhlasí, nastavíme dolaďovací kondenzátor v tretej časti štvornásobného otočného kondenzátora pomocou krajných segmentov. Dalej pripojíme umelú anténu. Gombskom DOLADENIE ANT. doladíme antenný obvod na maximálnu výchylku tepelného miliampérmetra zapojeného v sérii s umelou anténou. Vf prúd musí byť v rozmedzí 130 až 180 mA. Ak je prúd nižší než 130 mA, meráme napäťia na pätičiach elektrónok. Ak sú správne a výmena elektrónok nepomáha, zmenšíme odpory R_{24} lebo R_{25} . Spotreba prúdu nesmie pri vyladení prekročiť 45 mA.

Tým je urobena KONTROLA VÝKONU.

Potom urobíme ciachovanie vysielača po celom rozsahu. Odchylky odstraňujeme prihýbaním alebo odhýbaním segmentov krajných dosák v tretej časti ladiaceho kondenzátora.

Prihnutím alebo odohnutím segmentov prvej časti štvornásobného kondenzátora na maximálnu výchylku tepelného millampérmetra dosiahneme, že pri otáčaní ladiacim kondenzátorom po celom rozsahu nemusíme dolaďovať anténny obvod.

Zladenie prijímača

Citlivosť kontrolujeme predbežne meraním napäťia šumu na výstupe. Normálny prijímač má mať na výstupe pri pripojených slúchadlách najmenej 1 V, meraný nf elektrónkovým voltmetrom s vnútorným odpornom 20 kΩ. Ak je napätie menšie, zladíme prijímač pomocou vf generátora na maximálnu výchylku voltmetra na výstupe.

Presné meranie citlivosti mf zosilňovača na kmitočte 1,1 MHz urobíme tak, že priviedieme na mriežku I. mf zosilňovača taký signál, ktorý vyvolá dvojnásobný pokles napäťia šumu na výstupe prijímača. Pri odpojenej vf časti je napätie šumu na výstupe prijímača 0,5 V. Citlivosť musí byť najmenej 10 mikrovoltov.

U normálne pracujúceho prijímača musí na výstupe pri zvyšovaní signálu na vstupe zmešovača nastat pokles šumu. Ak tomu tak nie je, je pravdepodobne vadný obmedzovač, alebo je malé zosolenie mf zosilňovačov. Ak sú dobré elektrónky, kontrolujeme zosolenie mf zosilňovača takto:

Snímemme čiapočku mriežkového vývodu skúšaného zosilňovača a na mriežku priviedieme zo signálneho generátora napätie 10 mV. Na mriežku elektrónky ďalšieho stupňa pripojíme vf elektrónkový voltmeter s rozsahom 1,5 V. Kmitočet signálneho generátora nastavíme na maximálnu výchylku. Zosolenie obôch mf zosilňovačov musí byť najmenej 30. Ak je zosolenie menšie, vymenime elektrónky, kontrolujeme napätie alebo zladíme mf obvody tákto:

Na G₁ I. mf zosilňovača priviedieme vf napätie s kmitočtom 1,1 MHz a ladíme mf obvody do rezonancie tak, aby elektrónkový voltmeter zapojený na výstupe ukazoval maximálnu výchylku.

Súbeh prijímača s vysielačom

Hlavný prepínač nastavíme do polohy KALIBER. Otáčame gombíkom LADENIE po celom rozsahu a nastavíme merací prístroj gombíkom DOLAD. PRIJ. na najmenšiu výchylku voltmetra zabudovaného v stanicí. Gombík DOLAD. PRIJ. musí byť v rozmedzí plus minus 25 stupňov. Ak prestúpi túto medzu, urobíme opravu prihnutím alebo odohnutím segmentov krajných dosák štvrtnej časti štvornásobného otočného kondenzátora. Začíname od najvyššieho kanála (280). U tohto kanála vyrovnáme odchylku doladovacím kondenzátorom.

Zladený prijímač má mať citlivosť najmenej 1,5 až 2 mikrovoltov. Maximálna spotreba z anódovej batérie je 13,5 mA. Ak je citlivosť malá, ešte zladíme anódový obvod vf zosilňovača.

Na kanále č. 280 nastavíme doladovací kondenzátor. Na ďalších kanáloch urobíme zladenie pomocou segmentov vo štvrtnej časti ladiaceho kondenzátora na maximálnu výchylku tepelného millampérmetra.

Technické údaje o súčiastkach rádiostanice A7b

a) Odpory

Odpor	Hodnota	Zafátenie
R_1	0,15 MΩ	0,25 W
R_2	0,82 MΩ	0,25 W
R_3	0,1 MΩ	0,25 W
R_4	1,5 MΩ	0,25 W
R_5	0,82 MΩ	0,25 W
R_6	0,1 MΩ	0,25 W
R_7	88 kΩ	0,25 W
R_8	0,1 MΩ	0,25 W
R_9	33 kΩ	0,25 W
R_{10}	1,5 MΩ	0,25 W
R_{11}	0,15 MΩ	0,25 W
R_{12}	33 kΩ	0,25 W
R_{13}	1,5 MΩ	0,25 W
R_{14}	0,15 MΩ	0,25 W
R_{15}	33 kΩ	0,25 W
R_{16}	0,33 MΩ	0,25 W
R_{17}	33 kΩ	0,25 W
R_{18}	0,82 MΩ	0,25 W
R_{19}	1,5 MΩ	0,25 W
R_{20}	12 kΩ	0,25 W
R_{21}	0,47 MΩ	0,25 W
R_{22}	0,15 MΩ	0,25 W
R_{23}	1,5 MΩ	0,25 W
R_{24}	5,8 kΩ	0,25 W
R_{25}	0,1 MΩ	0,25 W
R_{26}	18 kΩ	0,25 W
R_{27}	82 kΩ	0,25 W
R_{28}	5,8 kΩ	0,25 W
R_{29}	2,2 kΩ	0,25 W
R_{30}	2,2 kΩ	0,25 W
R_{31}	2,35 Ω	0,25 W Všetko vrstvové!
R_{32}	30 kΩ	Predradený odpor k voltmetu
R_{33}	50 Ω	0,5 W
R_{34}	0,25 Ω	0,5 W
R_{35}	3,5 Ω	0,5 W
R_{36}	3,5 Ω	0,25 W Drôtové
R_{37}	330 Ω	0,25 W
R_{38}	0,33 MΩ	0,25 W Vrstvové

b) Kondenzátory

Kondenzátor	Hodnota	Prevádzkové napätie
C_1	68 pF	500 V
C_2	470 pF	500 V
C_3	1 000 pF	500 V
C_4	470 pF	500 V
C_5	470 pF	500 V
C_6	0,025 μF	200 V
C_7	120 pF	500 V
C_8	120 pF	500 V
C_9	10 pF	500 V
C_{10}	5 pF max.	4nás. otoč. kond.
C_{11}	7 až 21 pF	4nás. otoč. kond.
C_{12}	Kondenzátor je tvorený mriežkovými privodmi	
C_{13}	470 pF	500 V

Kondenzátor	Hodnota	Prevádzkové napätie
C_{14}	470 pF	500 V
C_{15}	1 000 pF	500 V
C_{16}	470 pF	500 V
C_{17}	0,025 μ F	200 V
C_{18}	51 pF	500 V
C_{19}	12 pF	500 V
C_{20}	3 až 18 pF	dolaďovací
C_{21}	15 pF max.	4nás. otočný
C_{22}	9 až 23 pF	4nás. otočný
C_{23}	120 pF	500 V
C_{24}	120 pF	500 V
C_{25}	1 000 pF	500 V
C_{26}	0,25 μ F	200 V
C_{27}	1 000 pF	500 V
C_{28}	—	—
C_{29}	120 pF	500 V
C_{30}	120 pF	500 V
C_{31}	1 000 pF	500 V
C_{32}	1 000 pF	500 V
C_{33}	1 000 pF	500 V
C_{34}	120 pF	500 V
C_{35}	120 pF	500 V
C_{36}	55 pF	500 V
C_{37}	15 pF	500 V
C_{38}	120 pF	500 V
C_{39}	15 pF	500 V
C_{40}	470 pF	500 V
C_{41}	4 700 pF	500 V
C_{42}	470 pF	500 V
C_{43}	4 700 pF	500 V
C_{44}	10 pF	500 V
C_{45}	58 pF	500 V
C_{46}	4 až 21 pF	4nás. otočný
C_{47}	3 až 8 pF	dolaďovací
C_{48}	470 pF	500 V
C_{49}	470 pF	500 V
C_{50}	5 pF	dolaďovací
C_{51}	470 pF	500 V
C_{52}	470 pF	500 V
C_{53}	75 pF	500 V
C_{54}	470 pF	500 V
C_{55}	7,5 pF	500 V
C_{56}	12 pF	500 V
C_{57}	15 pF max.	4nás. otočný
C_{58}	9 až 23	4nás. otočný
C_{59}	470 pF	500 V
C_{60}	470 pF	500 V
C_{61}	0,025 μ F	200 V
C_{62}	0,025 μ F	200 V
C_{63}	0,1 μ F	200 V
C_{64}	0,025 μ F	200 V
C_{65}	1 000 pF	500 V
C_{66}	470 pF	500 V
C_{67}	0,1 μ F	200 V
C_{68}	4 700 pF	500 V

c) Cievky



Cievka	Indukčnosť	Cievka	Indukčnosť
L_1	30 μH	L_{11}	1,05 μH
L_2	30 μH	L_{12}	
L_3	1,25 μH	L_{13}	30 μH
L_4	4 μH	L_{14}	1,8 μH
L_5	1,25 μH	L_{15}	30 μH
L_6	130 μH	L_{16}	1,25 μH
L_7	130 μH	L_{17}	30 μH
L_8	2,5 mH	L_{18}	
L_9	130 μH	L_{19}	
L_{10}	130 μH	L_{20}	
		L_{21}	4 μH


d) Rôzne

Označenie	Súčiastka
E_H	žiarovka 2,5 V / 0,075 A
E_D	indikátor FN 2
P_1	prvá prepínacia doska
P_{11}	druhá prepínacia doska
Z_1	zásvorka napájacia
Z_2	zásvorka mikrotelefónu


e) Elektrické hodnoty a zapojenie elektrónok

	Elektrónka 2K2M	Elektrónka SO 257
U_Z	2 V	2 V
I_{Z1}	60 mA	240 mA
U_A	120 V	200 V max.
I_A	3 mA	30 mA
U_{G2}	70 V	120 V max.
I_{G2}	1,2 mA	
Emisný	8 mA	
U_{G1}	-0,5 V	-15 V
Strmost	0,9 mA/V	2,5 mA/V

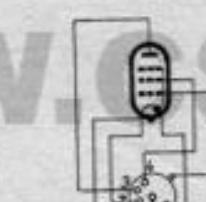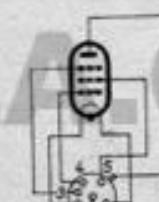


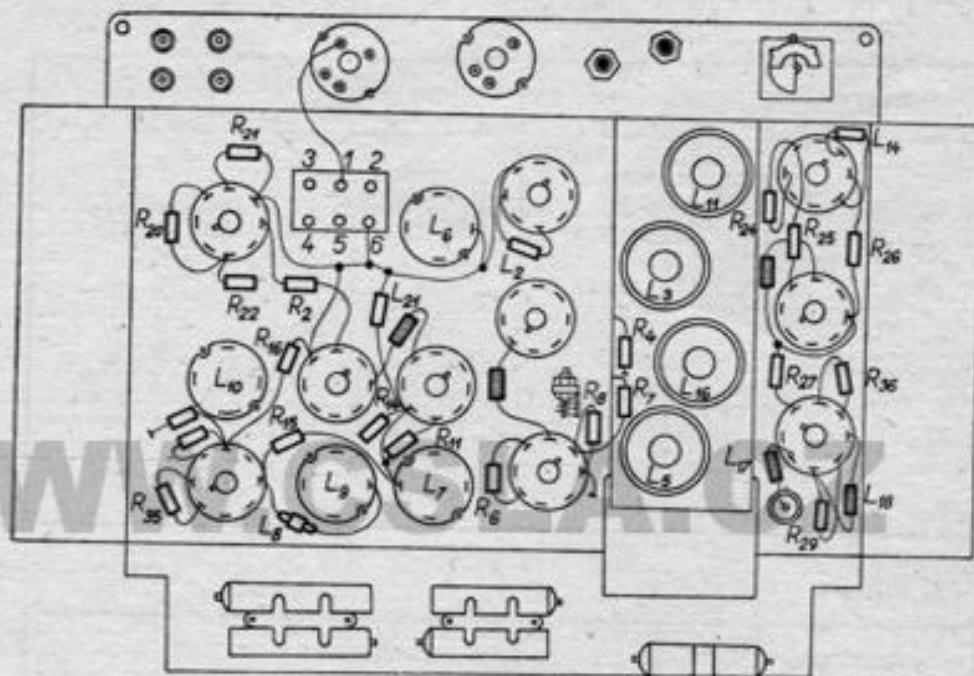


Obr. 4. — Umiestnenie odporov a cievok pod sasi

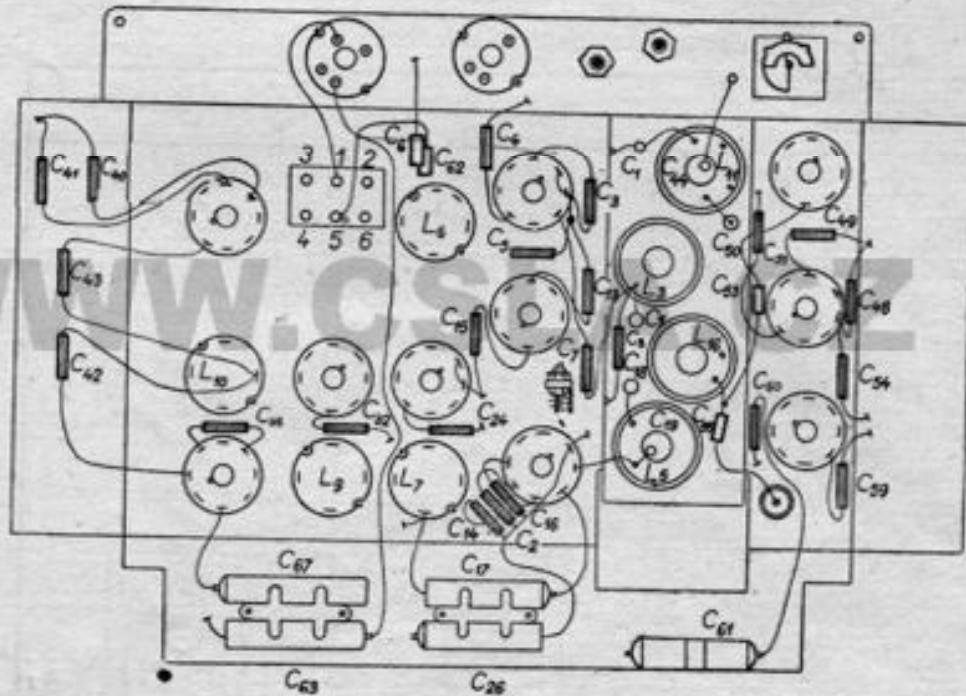

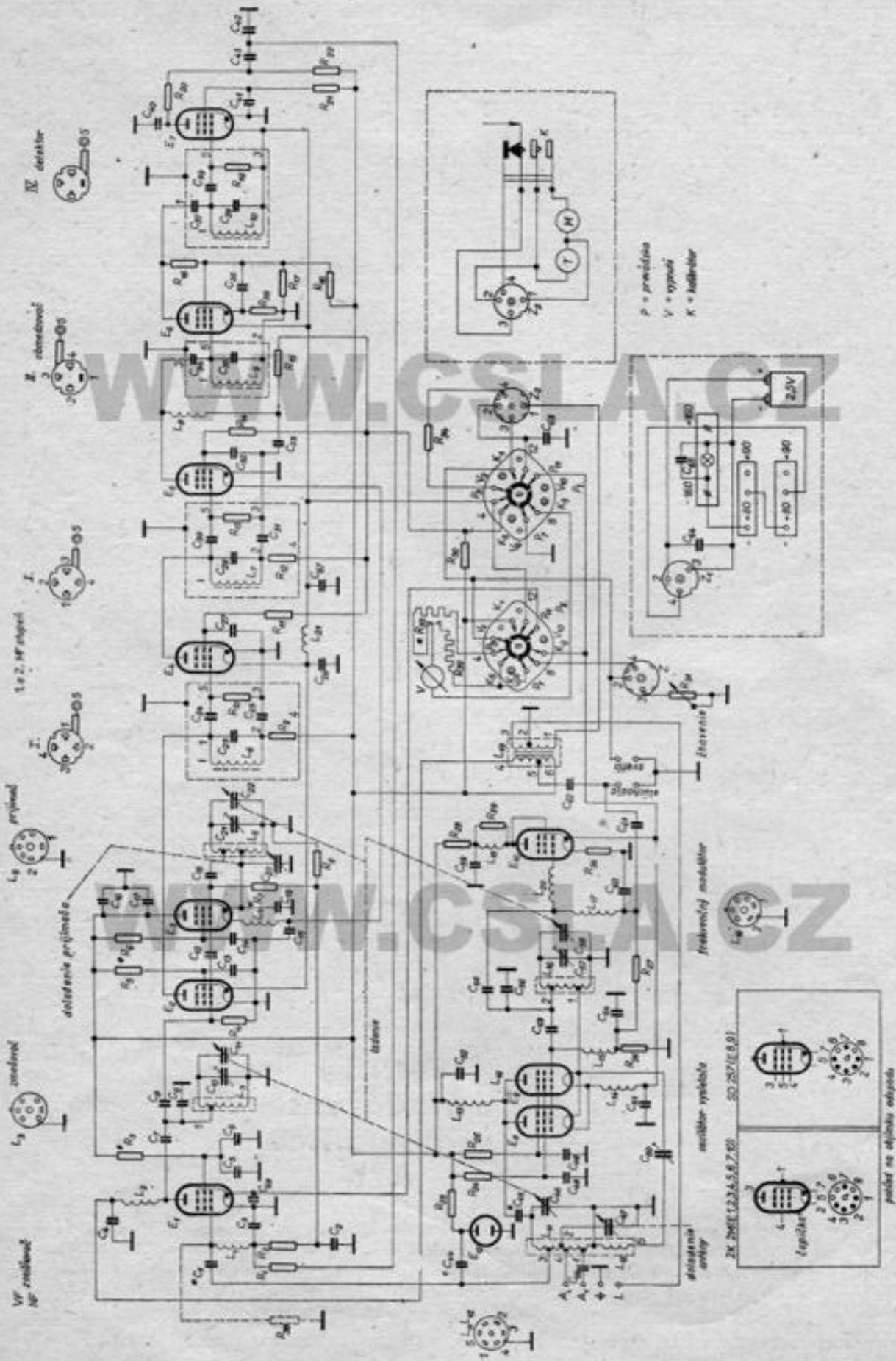Obr. 5. — Umiestnenie kondenzátorov a cievok pod sasi



Obr. 6. — Schéma rádiostanice A7b (oditory a kondenzátory označeny s módou lgi, změněny při nastavení stanice. Ráj a C16 sa dajú podľa potreby pri nastavení stanice. C1 je kapacita mriežkých vývodov — výklad sa pri nastavení)

WWW.CSLA.CZ

**Opravy
a zladovanie
rádiostanice
A7b**

Spracoval J. Picek, Vydanie I., Praha 1966. Pre Svaz pre spoluprácu s armádou vydalo
Naše vojsko, nakladateľstvo a distribúcia kníh, n. p. v Prahe, ako svoju 3189. publikáciu,
strán 18. Zodpovedný redaktor L. Brezina, Technická redaktorka Pavla Subrtová. Vytlačila
tlačiareň Naše vojsko, n. p. v Prahe. AH 1,29. [z toho obr. 0,40]. VH 1,33. D-01-50305.
Náklad 1000 výtlačkov. 28-011-86. 05/38.